

单相半波可控整流电路

电阻: 平均值: $U_d = 0.45 U_2 \frac{1+\cos\alpha}{2}$

电感: $L \frac{di_d}{dt} + R i_d = \sqrt{2} U_2 \sin \omega t$

$$I_{dVT} = \frac{\pi - \alpha}{2\pi} I_d \quad \text{平均值}$$

$$I_{VT} = \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{2\pi}} I_d \quad \text{有效值}$$

晶闸管最大反向电压 $\sqrt{2} U_2$

续流二极管电压 $-U_d$, 最大反向电压 $\sqrt{2} U_2$

单相桥式可控整流电路

电阻: 晶闸管承受最大正向电压和反向电压为 $\frac{\sqrt{2}}{2} U_2$ 、 $\sqrt{2} U_2$

$$U_d = 0.9 U_2 \frac{1+\cos\alpha}{2} \quad I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{0.9 U_2}{R} \frac{1+\cos\alpha}{2}$$

$$I_{dVT} = \frac{I_d}{2} = 0.45 \frac{U_2}{R} \frac{1+\cos\alpha}{2}$$

$$I_{VT} = \frac{1}{\sqrt{2}} I \quad \text{有效值}$$

电感: 移相: $0 \sim 90^\circ$

晶闸管承受最大正向电压均为 $\sqrt{2} U_2$

$$I_{dVT} = \frac{1}{2} I_d \quad I_{VT} = \frac{I_d}{\sqrt{2}} = 0.707 I_d$$

反电动势负载

三相半波可控整流电路

电阻 $\alpha \leq 30^\circ$, 负载电流连续

$$U_d = 1.17 U_2 \cos \alpha$$

$30^\circ < \alpha < 150^\circ$, 负载电流断续

$$U_d = 0.675 \left[1 + \cos \left(\frac{\pi}{6} + \alpha \right) \right]$$

$$\frac{1.17}{\sqrt{3}}$$

晶闸管承受的最大反向电压

$$U_{RM} = \sqrt{2} \times \sqrt{3} U_2 = \sqrt{6} U_2 = 2.45 U_2$$

晶闸管阳极与阴极间的最大电压

$$U_{TM} = \sqrt{2} U_2$$

阻感负载

$$U_d = 1.17 U_2 \cos \alpha$$

$$I_2 = I_{VT} = \frac{1}{\sqrt{3}} I_d = 0.577 I_d \quad (\text{有效值})$$

$$I_{VT} = \frac{I_{VT}}{1.57} = 0.368 I_d$$

$$U_{T-m} = U_{em} = 2.45 U_2 = \underbrace{\sqrt{2}}_{\downarrow \text{取峰值}} \times \underbrace{\sqrt{3}}_{\downarrow \text{线电压}} U_2$$

★ 三相桥式可控整流电路

电阻: α 角移相 $0 \sim 120^\circ$.

阻感: α 角移相 $0 \sim 90^\circ$

$$\alpha \leq 60^\circ \quad U_d = 2.34 U_2 \cos \alpha$$

$$\alpha > 60^\circ \quad U_d = 2.34 U_2 \left[1 + \cos\left(\frac{2}{3}\pi + \alpha\right) \right]$$

★ 漏感

$$U_d = \frac{U_a + U_b}{2}$$

$$\Delta U_d = \frac{3}{2\pi} X_B I_d$$

$$\cos \alpha - \cos(\alpha + \gamma) = \frac{2 X_B I_d}{\sqrt{6} U_2}$$

$$\begin{cases} I_d \uparrow, \gamma \uparrow \\ X_B \uparrow, \gamma \uparrow \\ \alpha \leq 90^\circ \text{ 时, } \alpha \downarrow, \gamma \uparrow \end{cases}$$